

# Sistemas Digitais


## Simple Latch

### Combinacionais vs Sequenciais

↳ Saída depende somente das variáveis de entrada


↳ Saída depende também do estado anterior do circuito  
↳ Tem "memórias"

## Simple Latch

 


| Set | Reset | $Q_a$ | $Q_b$ |                    |
|-----|-------|-------|-------|--------------------|
| 0   | 0     | 0     | 0     | (no change)        |
| 0   | 1     | 0     | 1     |                    |
| 1   | 0     | 1     | 0     |                    |
| 1   | 1     | 0     | 0     | undefined behavior |

## GATED SR LATCH

 


| CLK | S | R |                             |
|-----|---|---|-----------------------------|
| 0   | x | x | $S'R' = (0,0)$ , No changes |
| 1   | 0 | 0 | $S'R' = (0,0)$ , No changes |
| 1   | 0 | 1 | 0                           |
| 1   | 1 | 0 | 1                           |
| 1   | 1 | 1 | ?                           |

 
Quando  $CLK=0$ , sistema mantém a informação




## Gated D Latch

 

| CLK | D | $Q(t+1)$       |
|-----|---|----------------|
| 0   | x | $Q(t)$ (Holds) |
| 1   | 0 | 0              |
| 1   | 1 | 1              |

 

 


(d) Timing diagram

Até o momento, só é estável SE D não muda no período crítico (mudança de clk por o nível lógico alto)

## EDGE-Triggered D FlipFlops

Impedindo que o estado mude mais que uma única vez por ciclo de clock → Mudar somente nas bordas

## Master-Slave (Mestre Escravo)

 


Troca o sinal final somente 1 vez! (Borda de descida)


quando  $clk = 1$

quando  $clk = 0$

 
$1 \rightarrow 0$  = pega o estado do mestre




Símbolo →

 

Borda de descida

 


Borda de subida

 

Clean assíncrono → quando  $\text{clean}_n = 0$

$Q = 0$   
imediatamente

 
Preset → quando  $\text{preset}_n = 0$   
 $Q = 1$  imediatamente



Clean síncrono.


$\text{clean}_n = 1$  → Funciona com D normalmente  
 $\text{clean}_n = 0$  →  $Q = 0$  na próxima borda de alteração (nesse caso subida)

## T Flip Flops

 

TOGGLE


| T | $Q(t+1)$     |
|---|--------------|
| 0 | $Q(t)$       |
| 1 | $\bar{Q}(t)$ |

 

(d) Timing diagram
 
# Flip Flop JK

funciona como um SR (Set-Reset) exceto quando  $J = K = 1$  (caso indeterminado em SR)



| J | K | $Q(t+1)$     |                           |
|---|---|--------------|---------------------------|
| 0 | 0 | $Q(t)$       | mantém } SR               |
| 0 | 1 | 0            |                           |
| 1 | 0 | 1            | Toggle } Toggle com $T=1$ |
| 1 | 1 | $\bar{Q}(t)$ |                           |


## Resumo de Termos

Latch  $\rightarrow$  XOR ou NAND, 1 bit de info com Set e Reset  
 Gated Latch  $\rightarrow$  Latch com sinal de controle (clk)  
 Troca somente se controle = 1


Gated SR Latch - Set e Reset ( $S=R=1$  indeterminado) } enquanto  
 Gated D Latch - Saída do Latch = D } controle = 1

FlipFlop  $\rightarrow$  Mudança somente na borda do sinal de controle  
 $\uparrow$  clk ou  $\downarrow$  clk


# Shift Register

 

 
Cada entrada é propagada 1 bit para a direita a cada mudança de banda de clock (0 → 1)



Shift/load → Paralelo × Serial

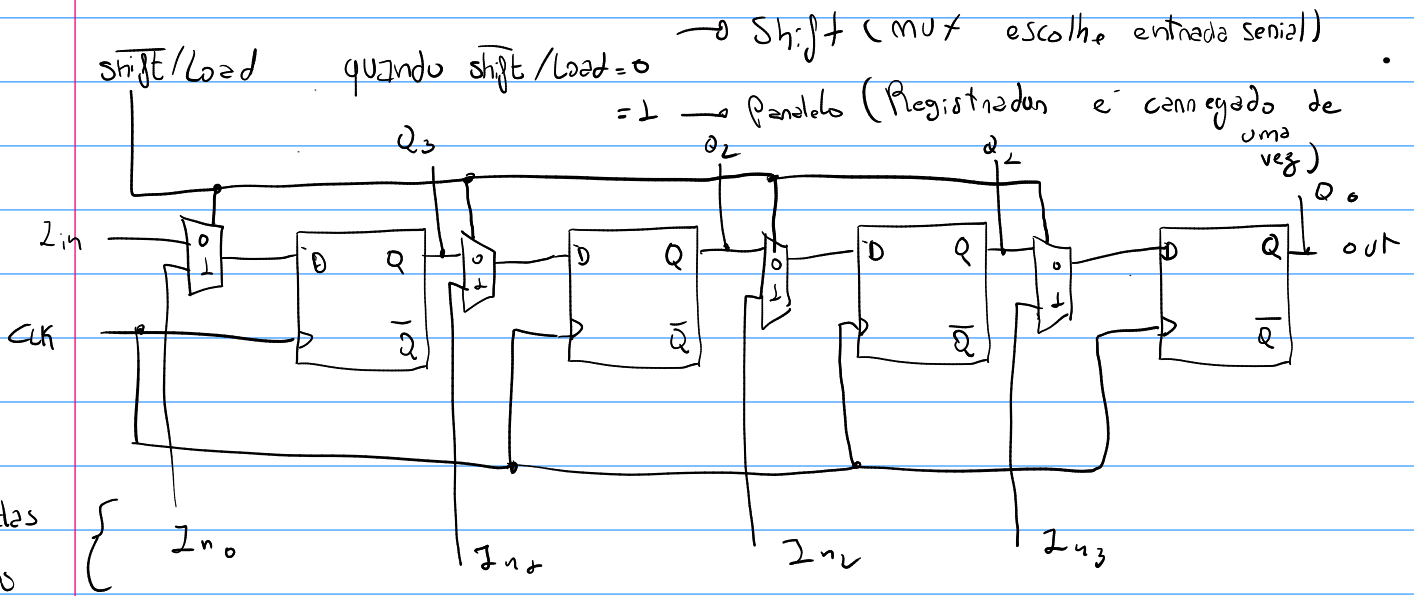


# Contador Assíncrono

 

positiva (CLK ↑)

→ Borda de descida

 


| Clock cycle | Q <sub>2</sub> | Q <sub>1</sub> | Q <sub>0</sub> |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 0           | 0              | 0              | 0              |
| 1           | 0              | 0              | 1              |
| 2           | 0              | 1              | 0              |
| 3           | 0              | 1              | 1              |
| 4           | 1              | 0              | 0              |
| 5           | 1              | 0              | 1              |
| 6           | 1              | 1              | 0              |
| 7           | 1              | 1              | 1              |
| 8           | 0              | 0              | 0              |

Q<sub>1</sub> changes  
Q<sub>2</sub> changes


Delay causado pelo tempo de propagação é perigoso

Contador Síncrono

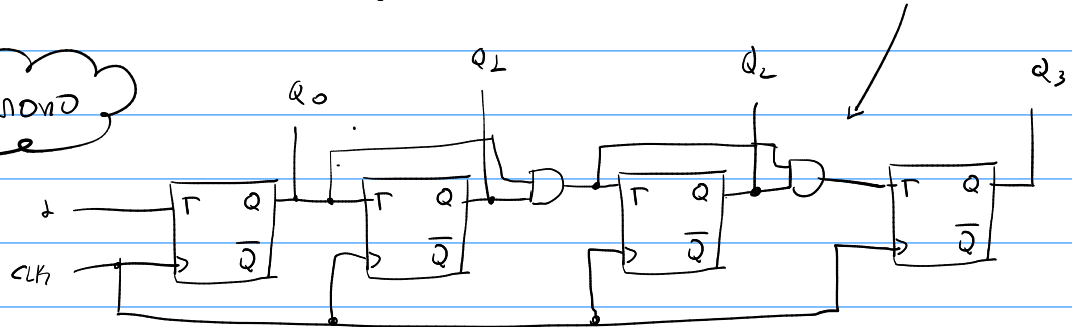


Deby se mantém p/ toda a contagem

Incluindo um sinal de controle:

 

 Contador Sincrono com reset síncrono → Chega em 5, daí reseta na próxima banda de clock




quando  $Q_0, Q_1, Q_2 = 1, 0, 1$   
 → chega 0,0,0 no contador

Contadores com RESET assíncrono geram problemas pois geram pulsos incompletos (pág 279 Brown)
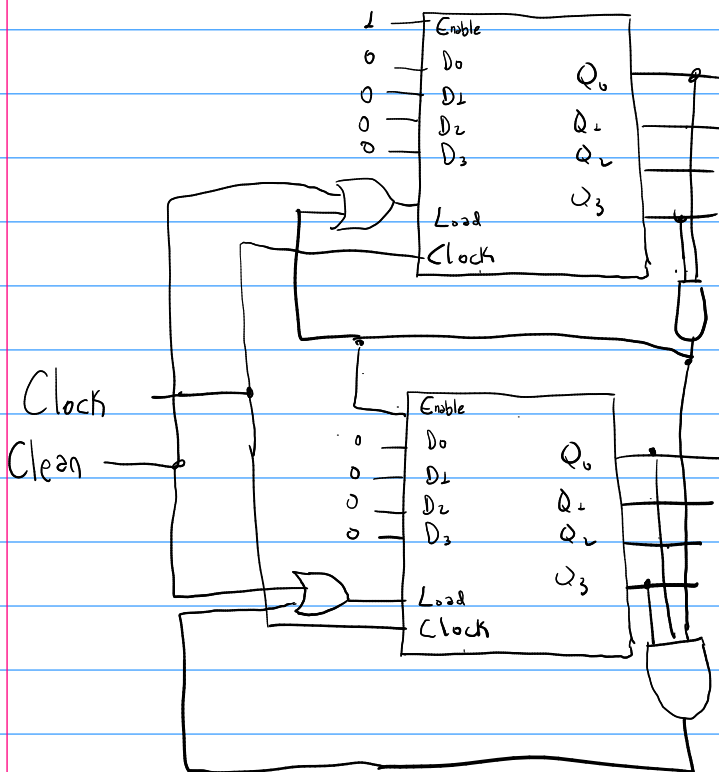
## BCD Counter

módulo -10 → 0, 1, 2, ..., 9  $(Q_0 = Q_3 = 1)$




← Só ativa o enable do segundo BCD quando o primeiro atinge 9 (próximo clock)  
 → reseta o primeiro

reseta o segundo quando

o primeiro e o segundo = 9

# Ring Counter

 


Saída do último volta ao primeiro

Start  $\downarrow \rightarrow 100\dots0$

$\circ \rightarrow$  contagem  $100\dots0, 010\dots0, 001\dots0, \dots, 000\dots1$

 Ou, Usando um 2 to 4 decoden e um contador de 2 bits:




## Johnson Counter

 exemplo de 4 bits


Basta usar um ring-counter e realimentar o sistema com  $\bar{Q}$  ao invés de  $Q$

0000  
1000  
1100  
1110  
1111  
0111  
0110  
0010  
0001  
0000






 - Mostre como obter um FF-D e um FF-T a partir de um FF-JK




Tipo T

quando  $J = K = 1$ ,  $c'$   
um tipo T

 

Funcionamento

|       | $J_0$ | $K_0$ | $Q_0$ | $J_1$ | $K_1$ | $Q_1$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| clean | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| $t_1$ | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     |
| $t_2$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| $t_3$ | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| $t_4$ | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     |

 


**Example 5.20 Problem:** Design a circuit that can be used to control a vending machine. The circuit has five inputs: Q (quarter), D (dime), N (nickel), Coin, and Resetn. When a coin is deposited in the machine, a coin-sensing mechanism generates a pulse on the appropriate input (Q, D, or N). To signify the occurrence of the event, the mechanism also generates a pulse on the line Coin. The circuit is reset by using the Resetn signal (active low). When at least 30 cents has been deposited, the circuit activates its output, Z. No change is given if the amount exceeds 30 cents.

Design the required circuit by using the following components: a six-bit adder, a six-bit register, and any number of AND, OR, and NOT gates.

D (dime) = 10¢ = 001010 Soma ≥ 30¢

Q (quarter) = 25¢ = 011001

N (nickel) = 5¢ = 000101

 

A cada moeda: um pulso em D, Q ou N, fazendo com que o resultado da soma vá para o registrador. Entretanto, este só é carregado quando o pulso de Coin vai de 1 → 0 (↓). Isso garante que o tempo seja suficiente p/ o somador.

$$S \geq 30 \Leftrightarrow Z$$



$$16 \times 8 + 4 \times 2$$

$$30 \geq 011110, 011111, 100000$$

30      31      32

não importa

S, 3 \*

  

**\*5.5** An SR flip-flop is a flip-flop that has set and reset inputs like a gated SR latch. Show how an SR flip-flop can be constructed using a D flip-flop and other logic gates.

Construindo flip-flop SR com flip-flop D


S, R

0, 0 Q

1, 0 1

0, 1 0

1, 1 ??? Δ

 

| S | R | $Q_{t+1}$ | $Q_{t+1}$ |
|---|---|-----------|-----------|
| 0 | 0 | Q         | Q         |
| 0 | 1 | Q         | 0         |
| 1 | 0 | Q         | 1         |
| 1 | 1 |           |           |


D Q

0 0

1 1

**\*5.15** Design a three-bit up/down counter using T flip-flops. It should include a control input called Up/Down. If Up/Down = 0, then the circuit should behave as an up-counter. If Up/Down = 1, then the circuit should behave as a down-counter.

3 bit up/down counter com T (toggle)

 

Q<sub>0</sub>



| Q <sub>2</sub> | Q <sub>1</sub> | Q <sub>0</sub> | Up/Down |
|----------------|----------------|----------------|---------|
| 0              | 0              | 0              | 0       |
| 0              | 0              | 1              | 0       |
| 0              | 1              | 0              | 0       |
| 0              | 1              | 1              | 0       |
| 1              | 0              | 0              | 0       |
| 1              | 0              | 1              | 0       |
| 1              | 1              | 0              | 0       |
| 1              | 1              | 1              | 0       |



Quando Up/down = 0, MUX 0 é selecionado (up counter normal).

∴ Up/down = 1 o sistema faz o mesmo

 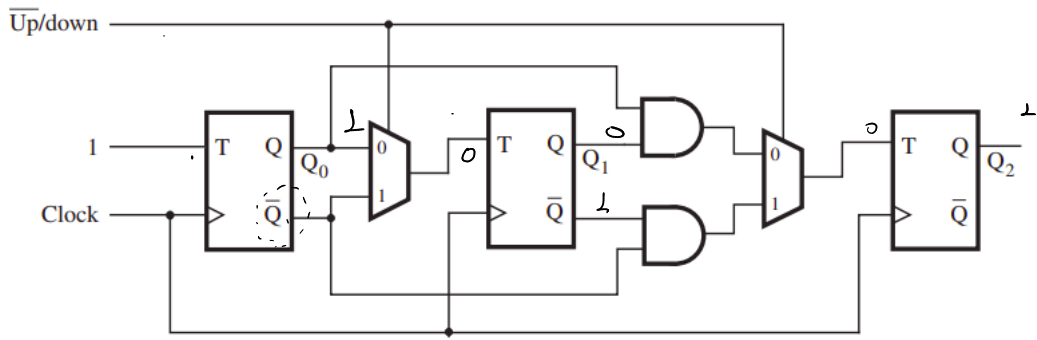
**5.15.** The following circuit implements the desired counter




0 1 toggle

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |   |   |   |

**\*5.17** The circuit in Figure P5.3 looks like a counter. What is the counting sequence of this circuit?

 

**Figure P5.3** The circuit for Problem 5.17.

 

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |